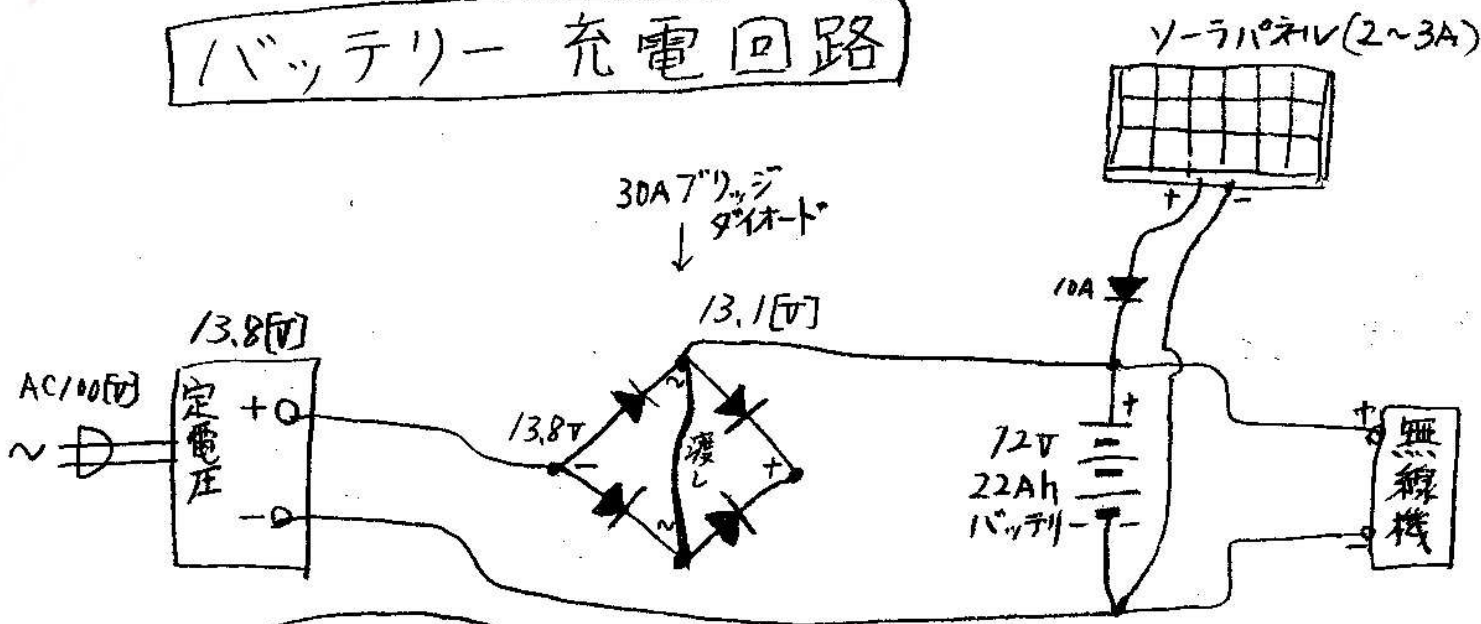


バッテリー 充電回路



実体配線図

- 定電圧だけなら 13.1V 以上は、上がらないので、過充電にはならない。
- ソーラパネルも 2~3A 程度のものであれば、過充電にはなりません。

これで
充電が定電圧電源
だけでも、停電してから
4日間は、20W機 (FM) で
4日間は、交信出来る
(受信 9割、送信 1割)

